


## CS147 - Lab 15

# Gate Level Modeling

Kaushik Patra  
([kaushik.patra@sjsu.edu](mailto:kaushik.patra@sjsu.edu))

1

## Implement 1-bit SR-Latch

 


Truth Table

| C | S | R | $Q_T$ | $Q_{T+1}$ | $Q'_{T+1}$ |
|---|---|---|-------|-----------|------------|
| 0 | x | x | 0     | 0         | 1          |
| 0 | x | x | 1     | 1         | 0          |
| 1 | 1 | 0 | X     | 1         | 0          |
| 1 | 0 | 1 | X     | 0         | 1          |
| 1 | 0 | 0 | 0     | 0         | 1          |
| 1 | 0 | 0 | 1     | 1         | 0          |
| 1 | 1 | 1 | X     | 1         | 1          |

File: logic.v

2

## Implement 1-bit D-latch

 


Truth Table

| C | D | $Q_T$ | $Q_{T+1}$ | $Q'_{T+1}$ |
|---|---|-------|-----------|------------|
| 0 | x | 0     | 0         | 1          |
| 0 | x | 1     | 1         | 0          |
| 1 | 1 | X     | 1         | 0          |
| 1 | 0 | X     | 0         | 1          |

File: logic.v

3

## Implement 1-bit FlipFlop

 


| C | D | P | R | $Q_t$ | $Q_{t+1}$ |
|---|---|---|---|-------|-----------|
| x | x | 0 | 0 | x     | ?         |
| x | x | 0 | 1 | x     | 1         |
| x | x | 1 | 0 | x     | 0         |
| 0 | x | 1 | 1 | 0     | 0         |
| 0 | x | 1 | 1 | 1     | 1         |
| 1 | 0 | 1 | 1 | x     | 0         |
| 1 | 1 | 1 | 1 | x     | 1         |

File: logic.v

4


# Implement 1-bit FlipFlop

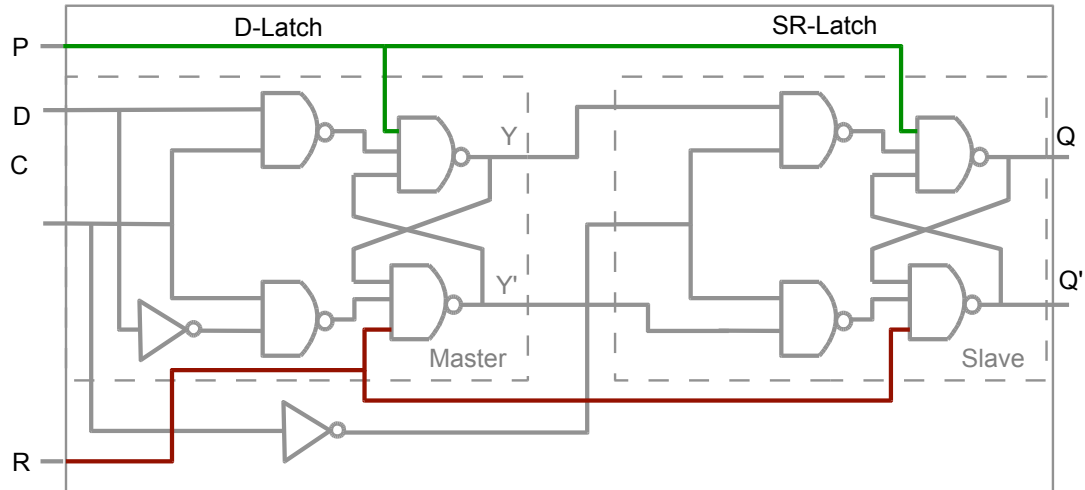

File: logic.v

5


# Implement 1-bit Register

 

File: logic.v

6

## Implement 32-bit Register

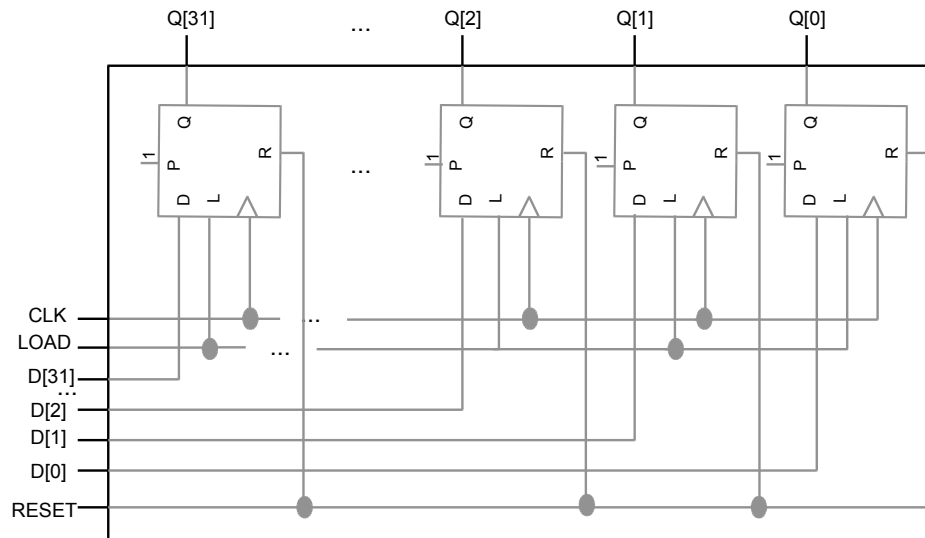

File: register\_file.v

7

## CS147 - Lab 15

# Gate Level Modeling

Kaushik Patra  
([kaushik.patra@sjsu.edu](mailto:kaushik.patra@sjsu.edu))

8

